

LABORATORIO DE FÍSICA

TALLER DE ELECTRÓNICA

"CIRCUITOS ELECTRÓNICOS"

CIRCUITOS
ELECTRÓNICOS CON
LEDS

A decorative circuit diagram featuring a network of blue nodes (circles) connected by white lines. Some nodes are enclosed in blue rounded rectangles. The diagram is overlaid on a dark blue background with a subtle circuit pattern.

SEPTIEMBRE/19/ 2025
de 02:00 - 03:00 pm

EN UNIVERSIDAD
DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA
DESCARTES

MATERIALES:

1 PROTOBOARD.

1 RESISTENCIA DE 330 OHM

1 LED COLOR ROJO

1 MICRO BOTÓN PULSADOR (2 PINES)

2 METROS DE ALAMBRE ESTAÑADO PARA CONEXIONES, DE COLOR ROJO, CALIBRE 22 AWG

1 PILA DE 9 VOLTS

1 CONECTOR DE BATERÍA DE 9V CON CABLE

Texto del párrafo

**SEPTIEMBRE /19/ 2025
de 02:00 - 03:00 pm**

**EN UNIVERSIDAD
DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA
DESCARTES**