TALLER DE

ELECTRÓNICA

"CIRCUITOS

ELECTRÓNICOS"

CIRCUITOS _____ELECTRÓNICOS CON LEDS

OCTUBRE/10/ 2025 de 02:00 - 03:00 pm

EN UNIVERSIDAD

DE CIENCIA Y

TECNOLOGÍA

DESCARTES

MATERIALES:

- 1 PROTOBOARD.
- **3 RESISTENCIA DE 330 OHM**
- **3 MICRO BOTÓN PULSADOR (2 PINES)**
- 1 LED COLOR ROJO
- 1 LED COLOR AMARILLO
- 1 LED COLOR VERDE
- **1 PILA DE 9 VOLTS**
- 2 METROS DE ALAMBRE ESTAÑADO PARA CONEXIONES, DE COLOR ROJO, CALIBRE 22

AWG

Texto del párrafo

CONECTOR DE BATERIA DE 9V CON CABLE

OCTUBRE /10/ 2025 de 02:00 - 03:00 pm

EN UNIVERSIDAD

DE CIENCIA Y

TECNOLOGÍA

DESCARTES